

- 1) Vad är en bil?
- 2) Vad är smörjsystemet i en bil?
- 3) Räkna upp 5 olika komponenter som finns i bilen.
- 4) Var på det här batteriet finns plus och minus? Rita av batteriet och märk ut vad som är **+** och **-**



- 5) Rita en lysdiod
- 6) Rita hur man ska koppla en lysdiod till ett batteri.
- 7) Rita en parallellkoppling som visar hur du kopplar in ex: 5 lysdioder.